Héctor Javier Pequeño Chairez.

A01246364.

Práctica 5.


Laboratorio de Sistemas digitales avanzados.

Reloj Digital 12 Horas.


Al inicio de la práctica se tenia pensado realizarlo de manera estructural, definiendo cada componente e instanciándolo, pero se decidió al final tratarlo a manera de comportamiento para tener un solo modulo, siendo más practico, aun así se adjuntan evidencias del inicio del trabajo de manera estructural.

Diseños esquemáticos:


Contador Sincrónico de 4 Bits:

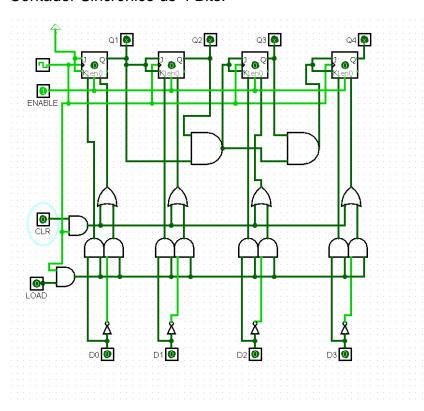


Contador 1-12

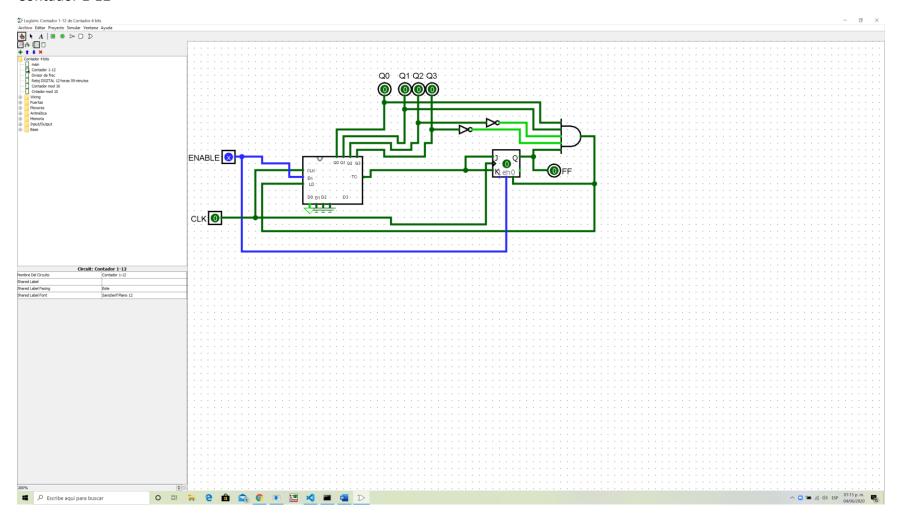


Contador Mod 10.

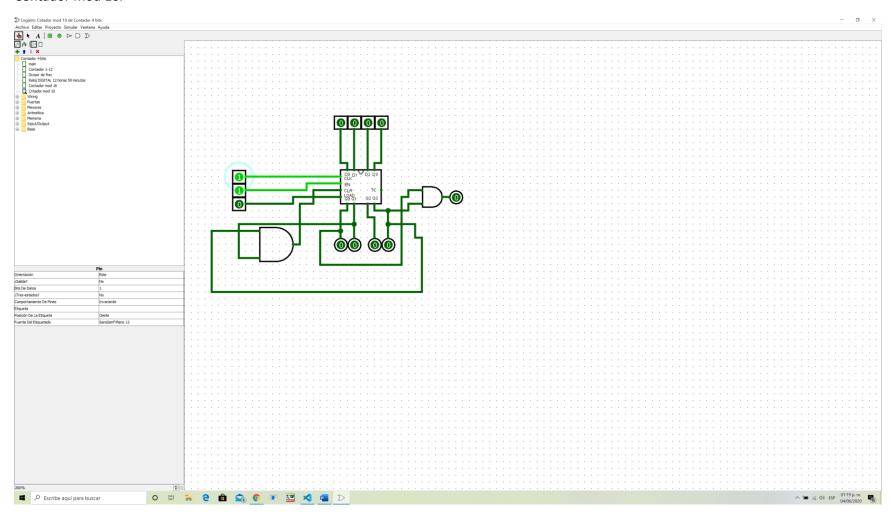

Contador Modulo 60.

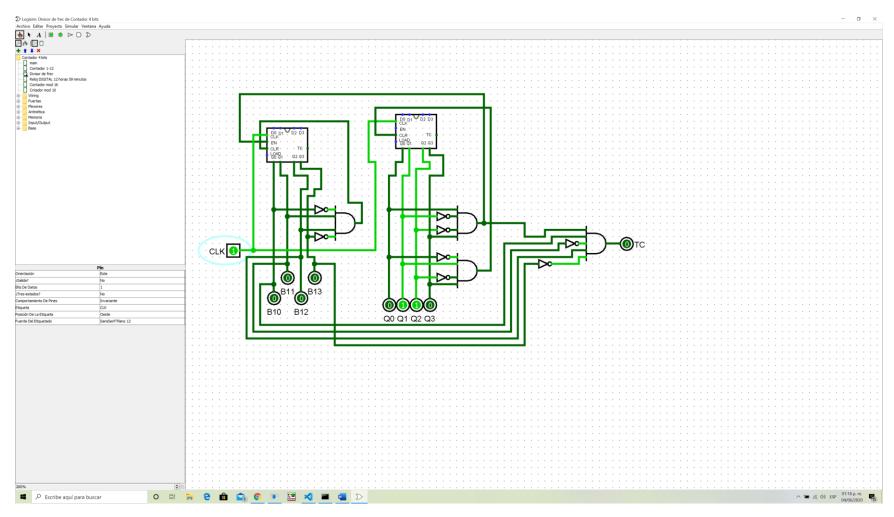


Reloj Digital

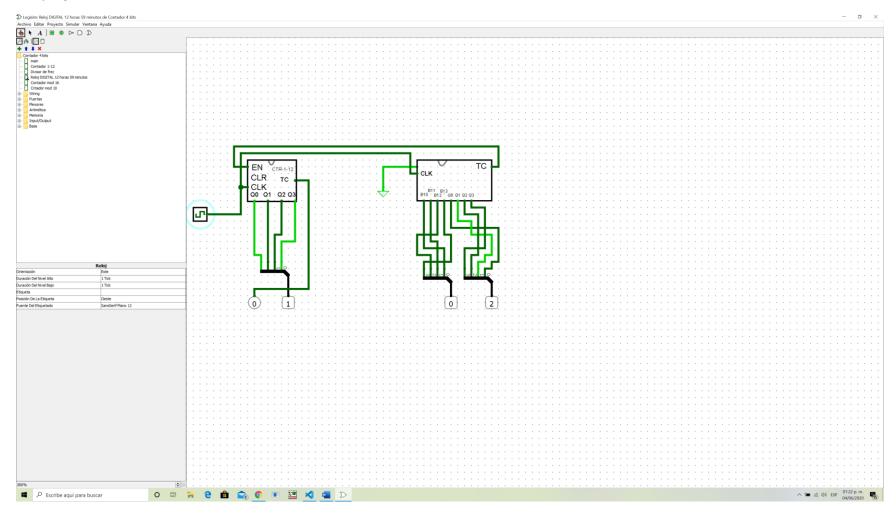


Pruebas, Test Bench y Código (inicío de manera estructural).

Contador Modulo 10.

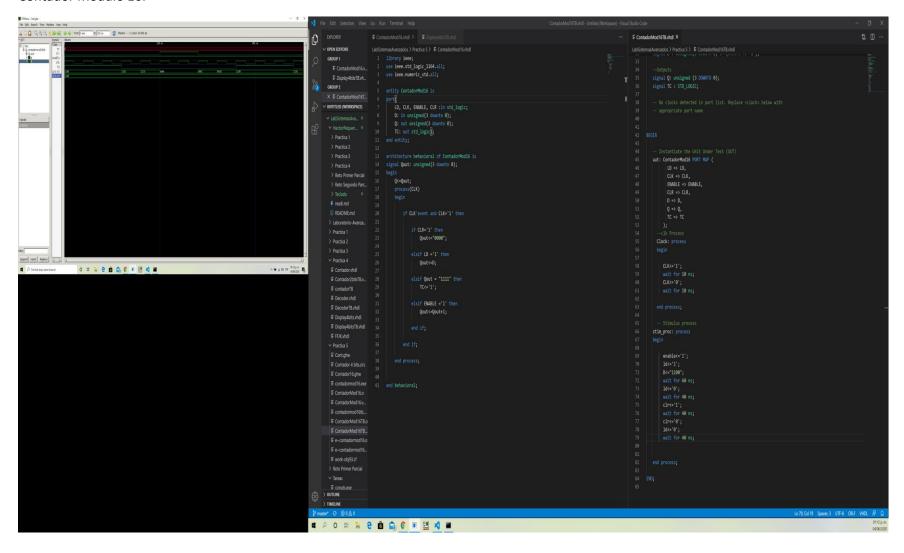

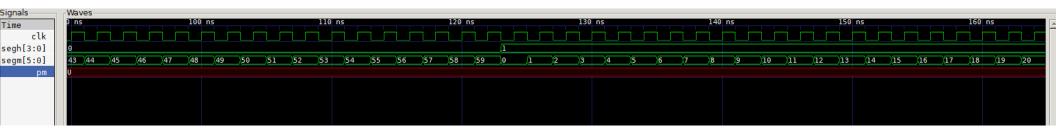TESTENCH, SIMULACIÓN DEL CÓDIGO (COMPORTAMIENTO):



La anterior simulación contiene los minutos que va contando nuestro reloj digital a través del tiempo y como, cuando llega a 59 min, se hace una transición de tiempo hacia las horas, el parámetro PM, nos permite identificar si son las 12 a.m. cuando esta en 0 o si son las 12 p.m. si esta en 1, en este caso debido a los tiempos de simulación no se alcanza a apreciar.

